



COMUNE DI GALLICANO  
Prov. di LUCCA

**VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER  
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA  
CATEGORIA B3 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO**

**OGGETTO: OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO SECONDA PROVA TEORICO-PRATICA.**

L'anno duemiladiciannove, questo giorno cinque del mese di marzo (05/03/2019), alle ore 12:00, presso l'Ufficio tecnico comunale si è riunita la commissione del concorso pubblico di cui in oggetto nominata con determinazione n. 157 del 11/02/2019.

Sono presenti:

- Geom. Alessandro Bertoncini - Presidente;
- Per. Ind. Bruno Pinagli - Membro esterno esperto;
- Geom. Irene Bonugli - Membro esterno esperto.

Le funzioni di segretario sono svolte da Fabrizio Lupi dipendente del Comune di Galliciano.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

procede all'approvazione delle tre tracce, ciascuna delle quali contenente n. 2 domande teorico-pratiche a risposta aperta.

TRACCIA "A"

Domanda n. 1

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una lampada a incandescenza 220V 60W indicando i componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

Domanda n.2

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una suoneria 220V 8VA indicando i componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

TRACCIA "B"

Domanda n.1

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una lampada a incandescenza 220V 60W indicando i componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

Domanda n. 2

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una elettroserratura 220V 40VA indicando i componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

TRACCIA "C"

Domanda n. 1

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una suoneria 220V 8VA indicando i

componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

Domanda n.2

Dato il seguente schema unifilare, disegnare il corrispondente schema di collegamento per il comando di una presa da 16A indicando i componenti, il colore e la sezione dei cavi da utilizzare nel cablaggio. Descrivere il funzionamento del circuito.

Ognuno dei testi suddetti è trascritto su schede siglate dal presidente e chiuse in tre buste separate identiche.

Ad ogni candidato verrà inoltre fornito 1 foglio protocollo siglato dal presidente per lo svolgimento della prova.

Infine si stabilisce di assegnare n. 2 ore di tempo per lo svolgimento della seconda prova teorico-pratica.

A chiusura delle operazioni preliminari la commissione sospende alle ore 13:00 i propri lavori per ritrovarsi alle ore 15:00 presso i locali della Sala Guazzelli sede della seconda prova del concorso in oggetto.

Il presidente procede a riporre le buste in luogo idoneo in modo da assicurare la corretta conservazione e l'inaccessibilità da parte di alcuno.

Letto, confermato e sottoscritto


**MEMBRO ESTERNO - ESPERTO**

Per. Ind. Bruno Pinagli



**MEMBRO ESTERNO - ESPERTO**

Geom. Irene Bonugli

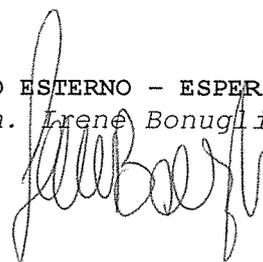

**SEGRETARIO**

Fabrizio Lupi



**PRESIDENTE**

Geom. Alessandro Bertoncini

